

Rendu Microprocesseur

 


Table des matières

Introduction.....	3
Unité Arithmétique Logique 32 bits.....	4
Banc de test.....	5
Banc de registres.....	6
Banc de test.....	7
Banc de registre + UAL.....	8
Banc de test.....	8
Multiplexeur 2.....	9
Banc de test.....	9
Extension de signe.....	10
Banc de test.....	10
Unité de Gestion des Instructions.....	11
Banc de test.....	11
Mémoire de données.....	12
Banc de test.....	13
Registre d'état du processeur.....	14
Banc de test.....	15
Décodeur d'instructions.....	15
Banc de test.....	16
Unité de traitement.....	17
Banc de test.....	17
Processeur du monocycle.....	18
Banc de test.....	18

Introduction


Pour effectuer les opérations arithmétiques et logiques, tout système a besoin d'un processeur. En 1971, Marjian Hoff a inventé le microprocesseur, un microprocesseur désigne un processeur qui possède des composants électroniques suffisamment miniaturisés pour pouvoir tenir dans un seul circuit intégré.

Un microprocesseur est caractérisé par les fonctions suivantes :

- Le jeu d'instructions qu'il est capable d'exécuter, pouvant aller de dizaines à des milliers d'instructions différentes.
- La complexité de son architecture qui se mesure par le nombre de transistors présents : plus ce nombre est élevé, plus la complexité des tâches à traiter peut augmenter.
- La vitesse de son horloge qui dicte le rythme de travail.
- Enfin, le microprocesseur se caractérise par le nombre de bits qu'il peut traiter (4 à ses débuts, 128 en 2011).

Pour le cours d'architecture des processeurs, nous avons travaillé dans la conception d'un microprocesseur monocycle. Dans la suite, nous allons décrire chaque une des entités créés pour le microprocesseur pour expliquer son fonctionnement.

Unité Arithmétique Logique 32 bits

 

Entrées :

- **OP** : Il choisit l'opération voulue sur 2 bits
- **A, B** : Signaux sur lesquels on applique l'opération sur 32 bits

Sorties :

- **S** : Résultat de l'opération sur 32 bits en sortie
- **N** : Indicateur du signe, 1 si négatif, 0 sinon sur 1 bit

Fonctionnement / Description:

Ce module traite les données de la manière asynchrone et il nous permet de choisir parmi 4 opérations à appliquer aux entrées A et B.

Opérations en fonction de OP :


OP	Type d'opération	Résultat (S)
00	SOMME	A + B
01	B	B
10	SOUSTRACTION	A - B
11	A	A

Pour valider son fonctionnement, nous avons fait une banc de tests faisant les tests suivants :

/alu_tb/OK	TRUE																
/alu_tb/TOP	11																
/alu_tb/TA	-2147483647																
/alu_tb/TB	32																
/alu_tb/TS	-2147483647																
/alu_tb/TN	1																

Opération	A	B	S	N	Vérification
+	1	32	33	0	A positif + B positif
+	1	-2147483616	-2147483615	1	A positif + B négatif
+	-1	-33	-34	1	A négatif + B négatif
B	9	34	34	0	B négatif
B	9	-2147483614	-2147483614	1	B négatif
-	8193	289	7094	0	A positif - B positif = S positif
-	1	289	-288	1	A positif - B positif = S négatif
-	1	-2147483359	2147483360	0	A positif - B négatif = S positif
-	-2	33	-35	1	A négatif - B positif = S négatif
-	-1	-15	14	0	A négatif - B négatif = S positif
A	1	32	1	0	A positif
A	-2147483647	32	-2147483647	1	A positif

Banc de registres

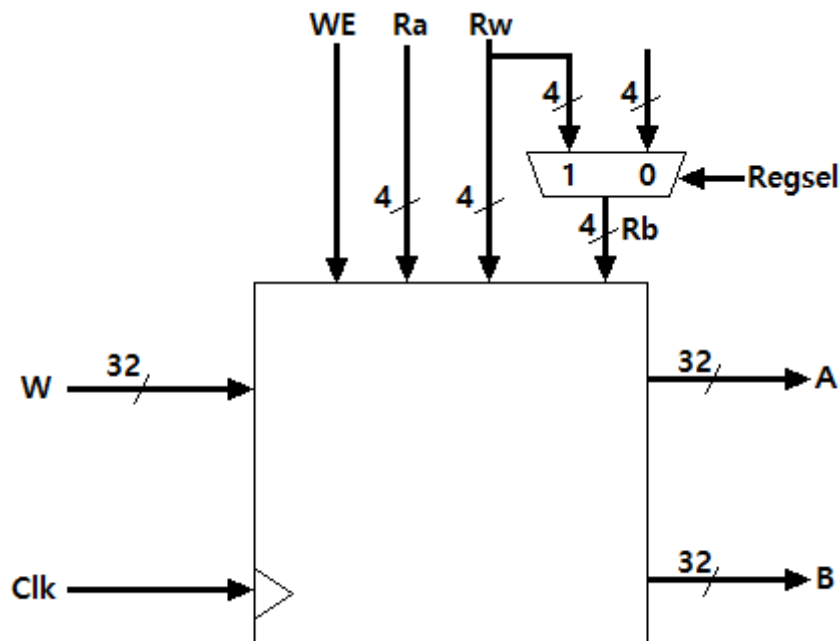

Entrées:

- **Clk** : L'horloge synchronisé au système, sur 1 bit
- **WE** : **W**rite **E**nable. L'écriture est autorisée si le signal est 1, sur 1 bit
- **W** : Les données à écrire dans le banc des registres, sur 32 bit
- **Rw** : L'adresse d'un registre à écrire les données **W**, sur 4 bit
- **Ra** : L'adresse d'un registre à lire, sur 4 bit
- **Rb** : L'adresse d'un registre à lire, sur 4 bit
- **RegSel** : Le signal de commande du multiplexeur pour choisir l'adresse du bus B.

Sorties:

- **A** : Les données lues du registre à l'adresse **Ra**, sur 32 bit
- **B** : Les données lues du registre à l'adresse **Rb**, sur 32 bit

Fonctionnement :

Le banc de registres se fait en $16 (= 2^4)$ registres de 32 bits. Donc, la taille disponible est 16 mots. Ces registres sont adressés par les entrées d'adresse (**Rw**, **Ra** et **Rb**). **Rw**, **Ra** et **Rb** sont respectivement associés aux entrées/sorties bus **W**, bus **A** et bus **B**.

La lecture est asynchrone (combinatoire et simultanée). Les sorties **A** et **B** donnent immédiatement les valeurs actuelles de registres à leurs propres adresses (respectivement, **Ra** et **Rb**).

L'écriture est synchrone sur le front montant de l'horloge, **Clk**. Si le signal **WE** est 1, les données passées par l'entrée **W** sont écrites au front montant de l'horloge. Si le signal **WE** est 0, aucune opération d'écriture n'est permise. Donc le signal **WE** est prioritaire.

Description :

La banc de registres permet un accès rapide à l'unité arithmétique logique. Les opérandes et le résultat de l'UAL sont stockés ici. La taille de la banc de registres est relativement faible, leurs valeurs sont donc facilement écrasées par des nouvelles valeurs.

Banc de test

Pour valider son fonctionnement, nous avons fait une banc de tests faisant les tests suivants :

Résultat de la simulation

Des tests de l'initialisation et la lecture:

[illegible]


Les valeurs dans tous les registres sont 0 sauf le registre à l'adresse 0xF. La valeur du registre à l'adresse 0xF est 0x30.

Des tests de l'écriture et la lecture:

[illegible]

L'écriture est synchrone. La valeur 0xA+[Rw] est stockée dans les registre de l'adresse paire et la valeur 0xB+[Rw] est stockée dans les registre de l'adresse impaire. L'écriture peut être vérifiée dans le tableau de registres **Banc**.


Banc de registre + UAL

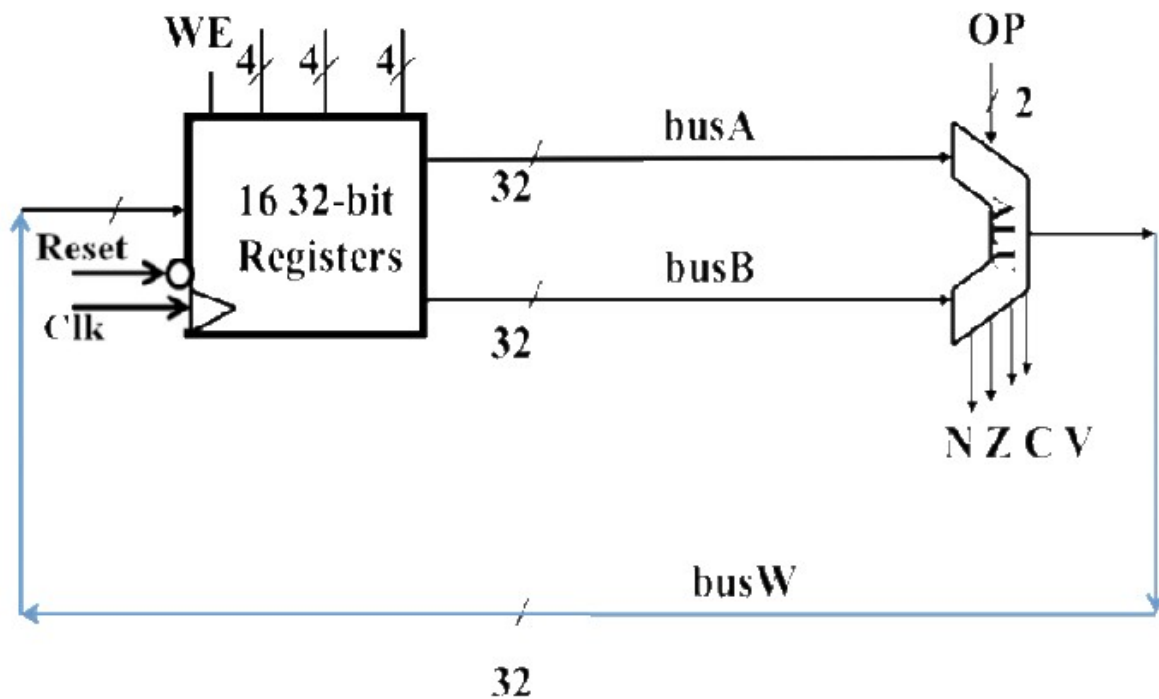

Banc de test


Pour valider son fonctionnement, nous avons fait une banc de tests faisant les tests suivants :

Résultat de la simulation:

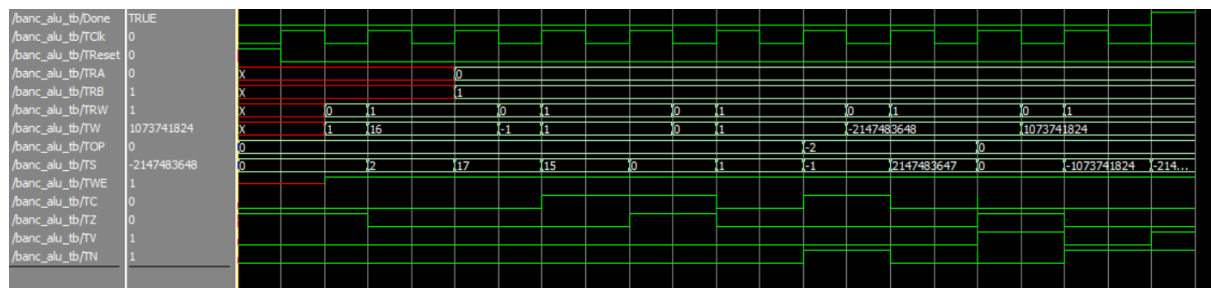

[Cf. banc_alu_tb.vhd](#) pour les détail du résultat.

Multiplexeur 2

 

Générique :

- **N** : Fixe la taille des données en entrée et sortie, entier

Entrées :

- **COM** : Il choisit la sortie voulue sur 1 bit

- **A, B** : Signaux sur lesquels on travail sur N bits

Sorties :

- **S** : Sur N bits en sortie


Fonctionnement / Description:

Ce module nous permet de choisir A ou B avec une commande, $COM = 0 \Rightarrow S \leq A$ et $COM = 1, S \leq B$.

Banc de test

Pour valider son fonctionnement, nous avons fait une banc de tests faisant les tests suivants :

Résultat de la simulation

 

A	B	COM	S	N
1	32	0	1	32
2049	32	0	2049	32

1	32	1	32	32
1	524320	1	524320	

Extension de signe

Générique :

- **N** : Fixe la taille des données en entrée et sortie, entier

Entrées :

- **A** : Signal sur lequel on travail, sur N bits

Sorties :

- **S** : Sur 31 bits en sortie

Ce module nous permet mettre A sur 32 bits en tenant compte du signe de A.



Banc de test


Pour valider son fonctionnement, nous avons fait une banc de tests faisant les tests suivants :

Résultat de la simulation

[illegible]

A	N_A	S	N_S
1	16	1	32
-7	16	-7	32

Unité de Gestion des Instructions

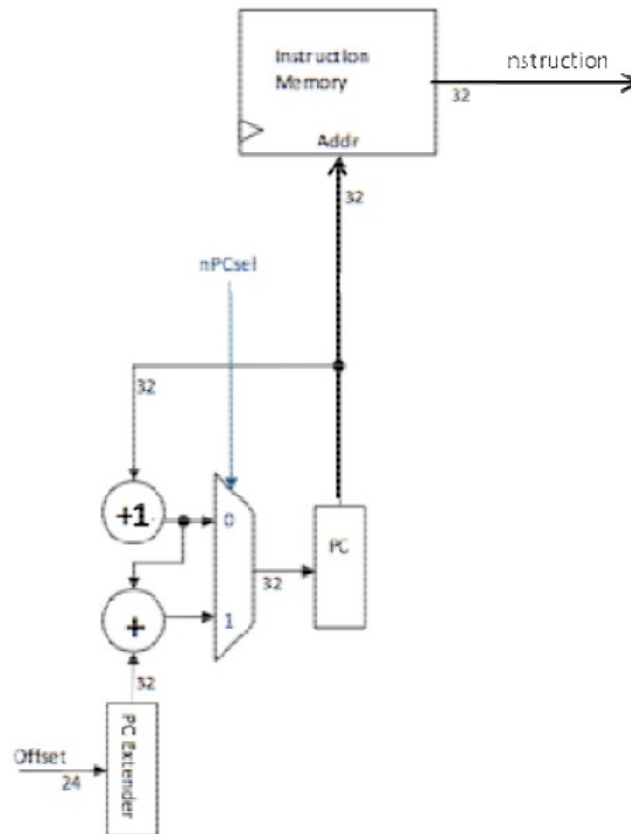

Entrées :

- **Clk** : Signal d'horloge, sur 1 bit
- **Reset** : Signal de Réinitialisation, sur 1 bit
- **Offset** : Offset de l'élément qu'on veut obtenir dans la mémoire, sur 24 bit
- **nPCsel** : Choix de Offset ou PC + 1 comme indice qu'on veut obtenir dans la mémoire, sur 1 bit

Sorties :

- **Instruction** : Sur 31 bits

Fonctionnement / Description:

Ce module cherche une instruction dans la mémoire d'instructions en fonction d'un indice. L'indice est PC. PC s'incrémente de 1 à chaque coup d'horloge si nPCsel = 0, si nPCsel = 1 alors il s'incrémente de offset plus PC + 1.

Banc de test

Pour valider son fonctionnement, nous avons fait un banc de tests faisant les tests suivants :


Résultat de la simulation

	Msgs									
/mantb/Done	TRUE									
/mantb/TClk	0									
/mantb/TReset	0									
/mantb/TnPCSel	1									
/mantb/TOff	2									
/mantb/TInstruc	EAF00000	E3A01020	E6110000	E0822000	BAFFFFFFB	EAF00000				
/mantb/UUT/PC	9	0	2	3	6	9				

- Offset = 1 et nPCSel = 0. On veut l'indice 0 car PC vaut initialement 0.
- Offset = 1 et nPCSel = 1. On veut l'indice 2 car PC s'est incrémenté de 1 + (offset = 1) = 2.
- Offset = 2 et nPCSel = 0. On veut l'indice 3 car PC s'est incrémenté de 1.
- Offset = 2 et nPCSel = 1. On veut l'indice 6 car PC s'est incrémenté de 1 + (offset = 2) = 3.
- Offset = 2 et nPCSel = 1. On veut l'indice 9 car PC s'est incrémenté de 1 + (offset = 2) = 3.

nPCSel	Offset	Instruction	PC	Opération
X	X	E3A01020 (MOV)	0	Valeur initiale
1	1	E6110000 (LDR)	2	PC = PC + 1 + 1
0 (changement effectué après le front montant de l'horloge)	1	E0822000 (ADDr)	3	PC = PC + 1
1	2	EBAFFFFFFB (BLT)	6	PC = PC + 2 + 1
1	2	EBAFFFFFF6 (BAL)	9	PC = PC + 2 + 1

Mémoire de données

 

Entrées:

- **Clk** : L'horloge synchronisé au système, sur 1 bit
- **WE** : **W**rite **E**nable. L'écriture est autorisé lorsque le signal est 1.
- **DataIn** : Les données à écrire dans la mémoire, sur 32 bit
- **Addr** : L'adresse de la mémoire à adresse, sur 6 bit

Sortie:

- **DataOut** : Les données lues de la mémoires à l'adresse **Addr**, sur 32 bit

Fonctionnement :

La mémoire de données se fait en $64 (= 2^6)$ registres. Donc, la taille disponible est 64 mots. Ces registres sont adressés par l'entrée d'adresse **Addr**.

La lecture est asynchrone (combinatoire et simultanée). La sortie **DataOut** donne immédiatement la valeur actuelle du registre à l'adresse **Addr**.

L'écriture est synchrone sur le front montant de l'horloge, **Clk**. Si le signal **WE** est 1, les données passées par l'entrée **DataIn** sont écrites au front montant de l'horloge. Si le signal **WE** est 0, aucune opération d'écriture n'est permise. Donc le signal **WE** est prioritaire.

Description :


La mémoire de données a une taille plus grande que celle de la banc de registres. Les valeurs à garder sans être écrasées sont stocké ici par la commande STR. L'accès simultané à des différents registres n'est pas permis. Pour pouvoir modifier la valeur stockée, il faut charger la valeur dans la banc de registres ou écraser la valeur par une nouvelle valeur.

Banc de test

Pour valider son fonctionnement, nous avons fait une banc de tests faisant les tests suivants :

Résultat de la simulation

Un test d'écriture:

 


Commençant par 63, la valeur qui se décrémente de 1 est écrite dans un registre de l'adresse [0x19 - valeur]. L'écriture peut être vérifiée dans le tableau de registres **Banc**.

/datamemory_tb/Done	TRUE																			
/datamemory_tb/TClk	0																			
/datamemory_tb/TReset	0																			
/datamemory_tb/TAddr	63	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
/datamemory_tb/TDataIn	63	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
/datamemory_tb/TDataOut	0	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43
/datamemory_tb/TWrEn	0																			

La lecture est effectuée de manière asynchrone et les valeurs dans la mémoire sont correctement récupérées.

Registre d'état du processeur

 

Entrées:

- **Clk** : L'horloge synchronisé au système, sur 1 bit
- **Rst** : Un signal Reset ou RAZ (remise à zéro). C'est actif à l'état haut et il initialise la valeur du registre à 0.
- **WE** : **W**rite **E**nable. L'écriture est autorisée lorsque le signal est 1.
- **DataIn** : Les données à écrire dans le banc des registres, sur 32 bit

Sortie:

- **DataOut** : Les données lues de la mémoire à l'adresse **Addr**, sur 32 bit

Fonctionnement :

Le registre d'état du processeur est un registre de 32 bits. Ces registres sont adressés par l'entrée d'adresse **Addr**.

La lecture est asynchrone (combinatoire et simultanée). La sortie **DataOut** donne toujours la valeur actuelle du registre.

L'écriture est synchrone sur le front montant de l'horloge, **Clk**. Si le signal **WE** est 1, les données passées par l'entrée **DataIn** sont écrites au front montant de l'horloge. Si le signal **WE** est 0, aucune opération d'écriture n'est permise. Donc le signal **WE** est prioritaire.

- **nPCSel** : L'entrée **nPCSEL** de l'unité de gestion des instructions, sur 1 bit.
- **RegWr** : L'entrée **WE** de la banc de registre, sur 1 bit.
- **Rw** : L'entrée **Rw** de la banc de registre, sur 1 bit.
- **Ra** : L'entrée **Ra** de la banc de registre, sur 1 bit.
- **Rb** : L'entrée **Ra** de la banc de registre, sur 1 bit.
- **RegSel** : L'entrée **RegSel** de la banc de registre, sur 1 bit.
- **Imm** : L'entrée **A** de l'extension de signe, sur 8 bit.
- **ALUSrc** : La commande appropriée pour le multiplexeur qui choisit entre la sortie de la banc (bus **B**) de registres et la sortie(**S**) de l'extension de signe , sur 1 bit.
- **ALUCtr** : L'entrée **OP** de l'unité arithmétique logique, sur 2 bit.
- **PSREn** : L'entrée **WE** du registre d'état du processeur, sur 1 bit.
- **MemWr** : L'entrée **WE** de la mémoire de données, sur 1 bit.
- **WrSrc** : La commande appropriée pour le multiplexeur qui choisit entre la sortie de l'UAL (**S**) et la sortie de la mémoire données (**DataOut**), sur 1 bit.
- **Offset** : L'entrée **Offset** de l'unité de gestion des instruction, sur 8 bit.

Fonctionnement / Description:

Le décodeur d'instructions décode une instruction en 32 bits et pour commander les multiplexeurs et passer les données appropriées à tous les unités, qui en a besoin, dans le processeurs. Alors, le processeur traite les donnée de manière désirée par des utilisateurs. Il est asynchrone.

Instruction	nPCSel	RegWr	ALUSrc	ALUCtr	PSREn	MemWr	WrSrc	RegSel
MOV	0	1	1	01	0	0	0	0
ADDr	0	1	0	00	0	0	0	0
ADDi	0	1	1	00	0	0	0	0
CMP	0	0	1	10	1	0	0	0
LDR	0	1	1	11	0	0	1	0
STR	0	0	1	11	0	1	1	0
BAL	1	0	X	XX	0	0	0	0
BLT	1	0	X	XX	0	0	0	0

Banc de test


Pour valider son fonctionnement, nous avons fait une banc de tests faisant les tests suivants :

Résultat de la simulation

/instruction_decoder_tb/Done	FALSE									
/instruction_decoder_tb/TPC	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
/instruction_decoder_tb/TInstr_type	BAL	MOV	LDR	ADDi	ADDi	CMP	BLT	STR	LDR	BAL
/instruction_decoder_tb/TInstruction	EAF00000	E3A01020	E3A02000	E6110000	E0822000	E2811001	E351002A	BAFFFFFFB	E6012000	E6113000
/instruction_decoder_tb/TnPCSEL	X	X								
/instruction_decoder_tb/TnPCSEL	1									
/instruction_decoder_tb/TRegWr	0									
/instruction_decoder_tb/TRegWr	3	1	2	0	2	1		2	3	
/instruction_decoder_tb/TRA	1	X		1	0	1				
/instruction_decoder_tb/TRB	2	X			2					
/instruction_decoder_tb/TRegSel	0									
/instruction_decoder_tb/TImm	42	32	0			1	42			
/instruction_decoder_tb/TALUSrc	0									
/instruction_decoder_tb/TALUCtr	0	1		3	0		2	0	3	0
/instruction_decoder_tb/TPSRen	0									
/instruction_decoder_tb/TMemWr	0									
/instruction_decoder_tb/TWrsr	0									
/instruction_decoder_tb/TOffset	-10	0					-5	0		-10

Cf. instruction_decoder_tb.vhd pour les détail du résultat.

Unité de traitement

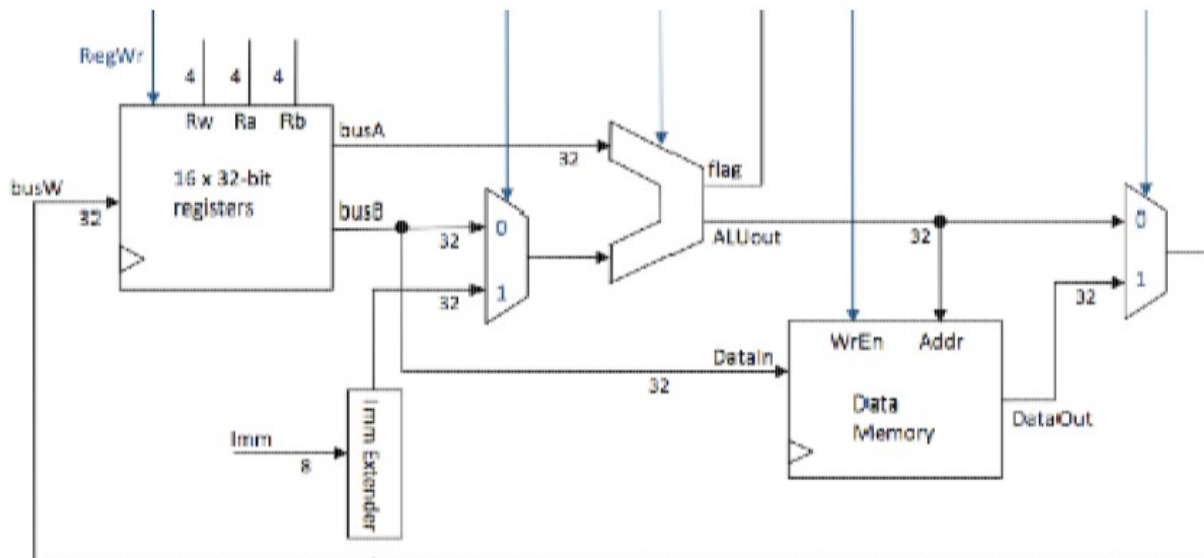


Unité de traitement est un module assemblé de:

- Banc de registre
- Unité Arithmétique Logique
- Extension de signe
- Mémoire de données
- 2 Multiplexeurs

Banc de test

Pour valider son fonctionnement, nous avons fait une banc de tests faisant les tests suivants :


Résultat de la simulation

 

Cf. ProcessingUnit_tb.vhd pour les détail du résultat.

Processeur du monocycle

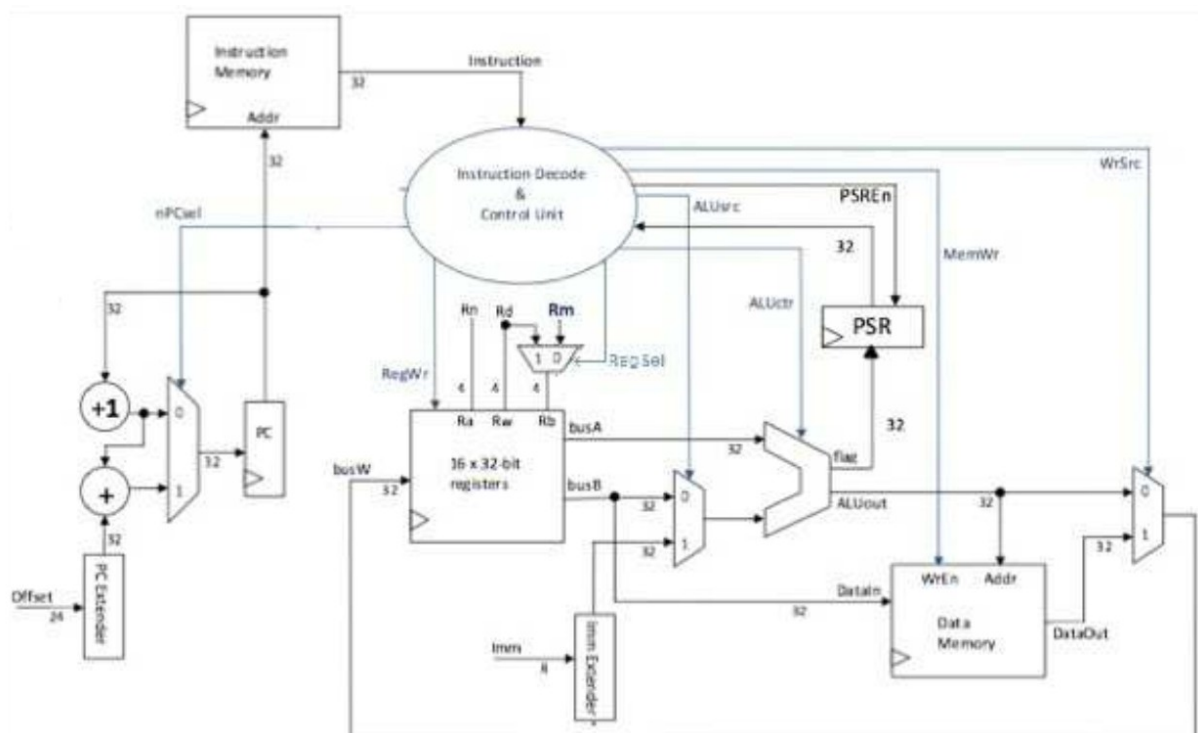Assembler tous les module fait un processeur du monocycle :



Banc de test

Pour valider son fonctionnement, nous avons fait une banc de tests suivante le program de test ci-dessous:


Programme de test

```

0x0  _main :    MOV R1,#0x20      ; --R1 <= 0x20
0x1                MOV R2,#0      ; --R2 <= 0
0x2  _loop :    LDR R0,0(R1)      ; --R0 <= DATA_MEM[R1]
0x3                ADD R2,R2,R0   ; --R2 <= R2 + R0
0x4                ADD R1,R1,#1   ; --R1 <= R1 + 1
0x5                CMP R1,0x2A    ; --? R1 = 0x2A
0x6                BLT loop       ; --branchement à _loop si
R1 inferieur a 0x2A
      _end :
0x7                STR R2,0(R1)   ; --DATA_MEM[R1] <= R2
0x8                BAL main      ; --branchement à _main

```

Résultat de la simulation

 

R0_Value signifie la valeur du registre 0

R2_Value signifie la valeur du registre 2

[Cf. MonoProcesseur_tb.vhd](#) pour les détail du résultat.